

Name :- Zala Divy Buldevbhui

Roll no. :- A045

Add no. :- U20C5045

Tutorial :- 2

(7) diffusion const. =  $13 \text{ cm}^2/\text{sec}$

gradient =  $\frac{dp}{dx} = -2 \times 10^{14} \text{ holes/cm}^3/\text{cm}$

$$J_p = -e D_p \frac{dp}{dx}$$


$$= 1.6 \times 10^{19} \times 13 \times -2 \times 10^4$$

$$= -6.16 \times 10^5$$

$$J_p = -6.16 \times 10^4$$

Tut 2

(2)

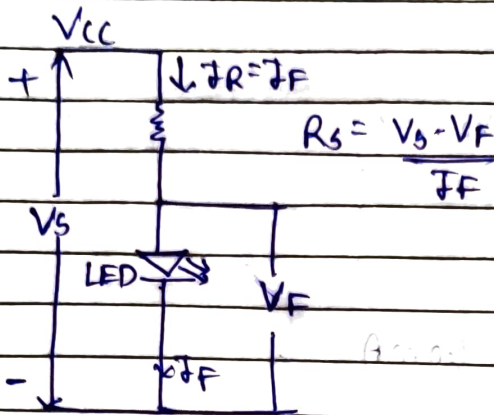

(i)  $V_F = 2V$

$I_F = 10mA$

$V_s = 5V$

$\therefore R_s = \frac{5-2}{10mA} = \frac{3}{10^{-2}} = 300\Omega$

(ii)  $V_F = 2V$


$V_s = 5V$

$I_F = ?$

$R_s = 300\Omega$

$I_F = \frac{V_s - V_F}{R_s} = \frac{3}{300} = 10mA$

(3)

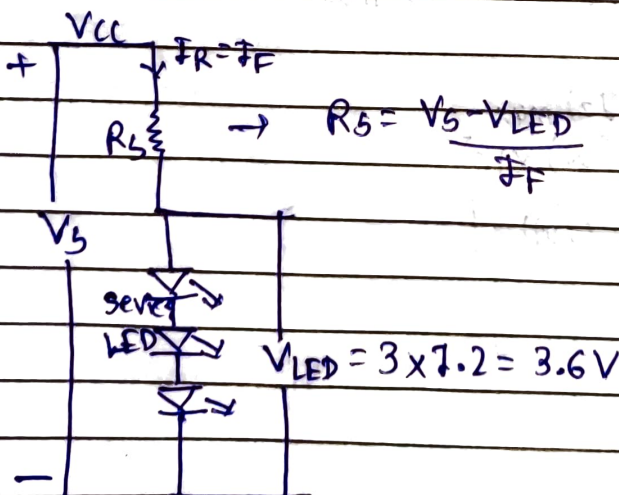


$$V_{LED} = 3.6V$$

$$R_s = \frac{V_s - V_{LED}}{I_F}$$

$$= \frac{5 - 3.6}{10 \text{ mA}}$$

$$R_s = 140 \Omega$$

(4)

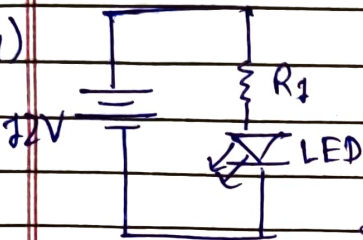

LED forward voltage = 2.9V


LED forward current = 1400mA

$$\therefore P = V I_F$$

$$= 2.9 \times 1.4$$

$$P = 11.36 \text{ mWatts}$$

(5)

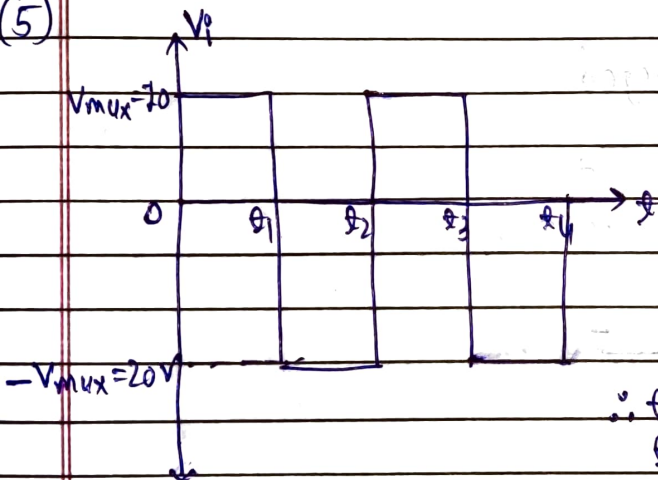


$$T = 7/f = 7/1000$$

$$T = 7 \text{ mSec}$$

$$\therefore t_1 = 0.5 \text{ ms}$$


$$t_2 = 0.5 \text{ ms}$$

$$C = 1 \mu F$$

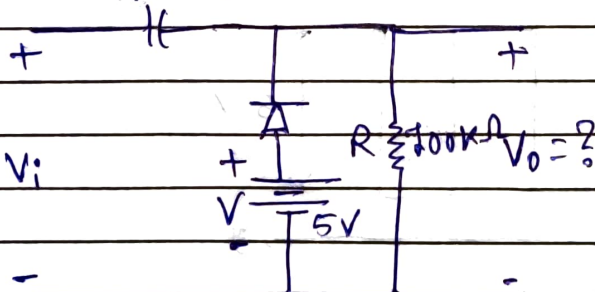




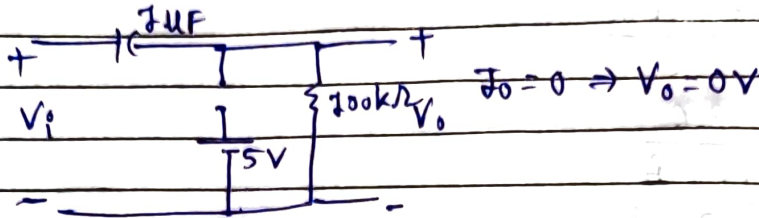(i)  $V_i$  is  $\rightarrow 0 < t < t_1 \Rightarrow V_i = 70V$



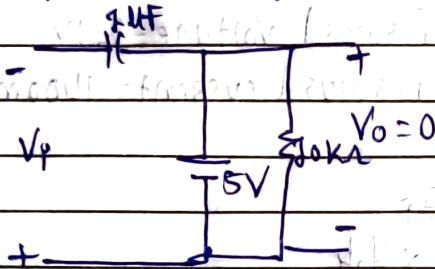
(ii)  $V_i$  is  $\Rightarrow t_1 < t < t_2 \Rightarrow V_i = -10V$



(iii)  $V_i$  is  $\Rightarrow t_2 < t < t_3$

$V_c = 25V$

when it gets discharged

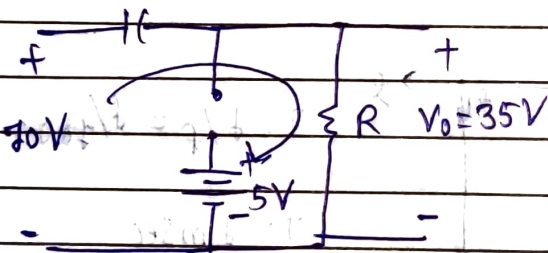

Output  $\rightarrow$

